




Pokročilé číslicové systémy (PCS)

1. projekt

v Brně
1. prosince 2019

Václav Martinka
xmarti76

1. úkol

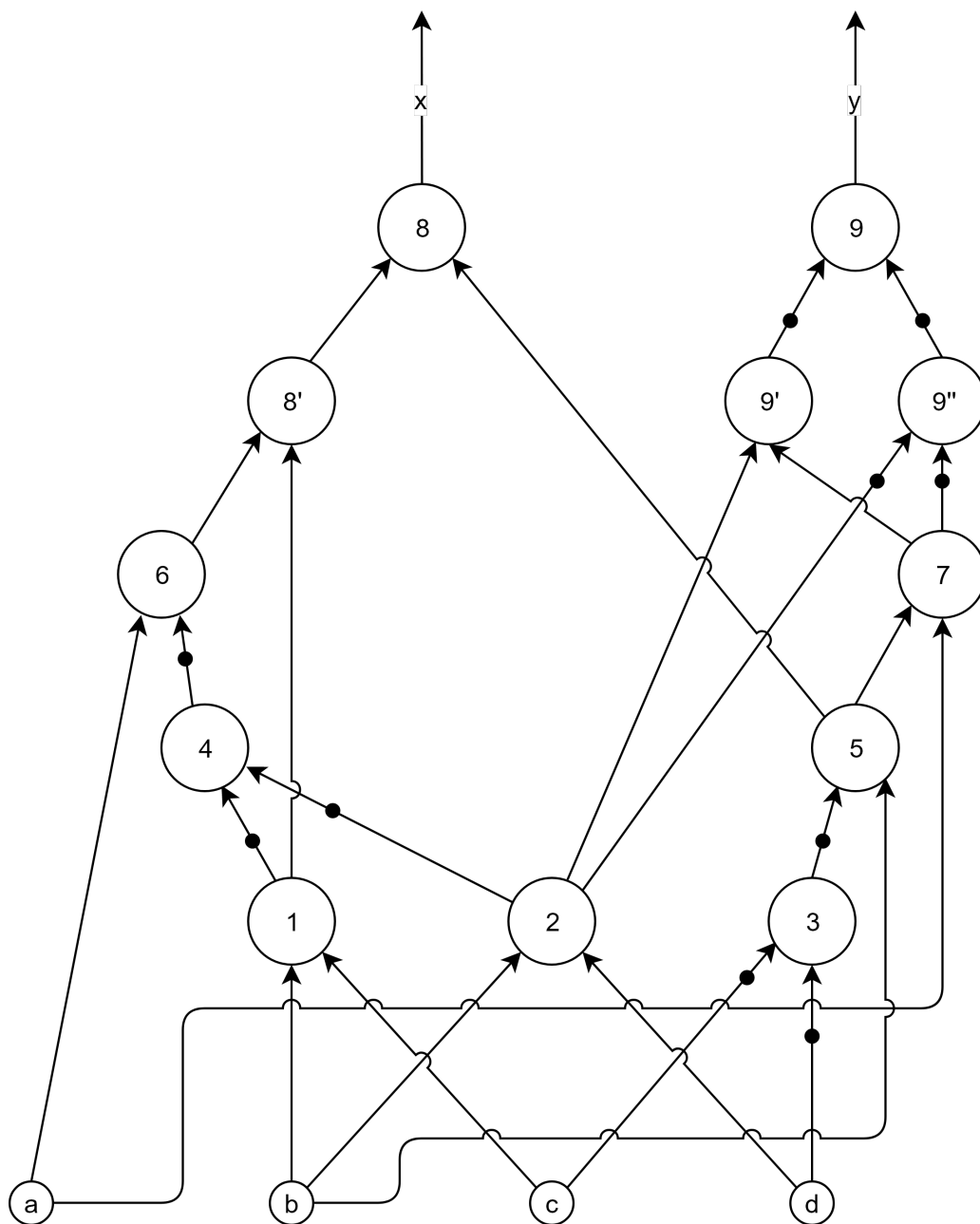

Obrázek 1: AIG graf

2. úkol

Uzel 6

$$MFFC(6) = \{4\}$$

$$Leaves_0 = \{6\}, Visited_0 = \{6\}$$

$$Leaves_1 = \{a, 4\}, Visited_0 = \{a, 4, 6\}$$

$$Leaves_2 = \{a, 1, 2\}, Visited_0 = \{a, 1, 2, 4, 6\}$$

$$Leaves_3 = \{a, b, c, 2\}, Visited_0 = \{a, b, c, 1, 2, 4, 6\}$$

$$C(6) = \{a, b, c, 2\}$$

$$D(6) = \{a, b, c, 1, 2, 3, 6, 7, 9', 9''\}$$

$$f_a = a$$

$$f_b = b$$

$$f_c = c$$

$$f_1 = b \wedge c$$

$$f_2 = b \wedge d$$

$$f_3 = c' \wedge d'$$

$$f_6 = a \wedge b \wedge (c \vee d)$$

$$f_7 = a \wedge b \wedge (c \vee d)$$

$$f_{9'} = a \wedge b \wedge d$$

$$f_{9''} = (b' \vee d') \wedge (a' \vee b' \vee (c' \wedge d'))$$

Uzel 7

$$MFFC(7) = \emptyset$$

$$Leaves_0 = \{7\}, Visited_0 = \{7\}$$

$$Leaves_1 = \{a, 5\}, Visited_0 = \{a, 5, 7\}$$

$$Leaves_2 = \{a, b, 3\}, Visited_0 = \{a, b, 3, 5, 7\}$$

$$Leaves_3 = \{a, b, c, d\}, Visited_0 = \{a, b, c, d, 3, 5, 7\}$$

$$C(7) = \{a, b, c, d\}$$

$$D(7) = \{a, b, c, d, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$$

$$f_a = a$$

$$f_b = b$$

$$f_c = c$$

$$f_d = d$$

$$f_1 = b \wedge c$$

$$f_2 = b \wedge d$$


$$f_3 = c' \wedge d'$$

$$f_5 = b \wedge (c \vee d)$$

$$f_6 = a \wedge b \wedge (c \vee d)$$

$$f_7 = a \wedge b \wedge (c \vee d)$$

Je patrné, že uzly 6 a 7 popisují stejnou logickou funkci, tedy $f_6 = f_7$. Sestrojíme proto nový optimalizovaný AIG graf:

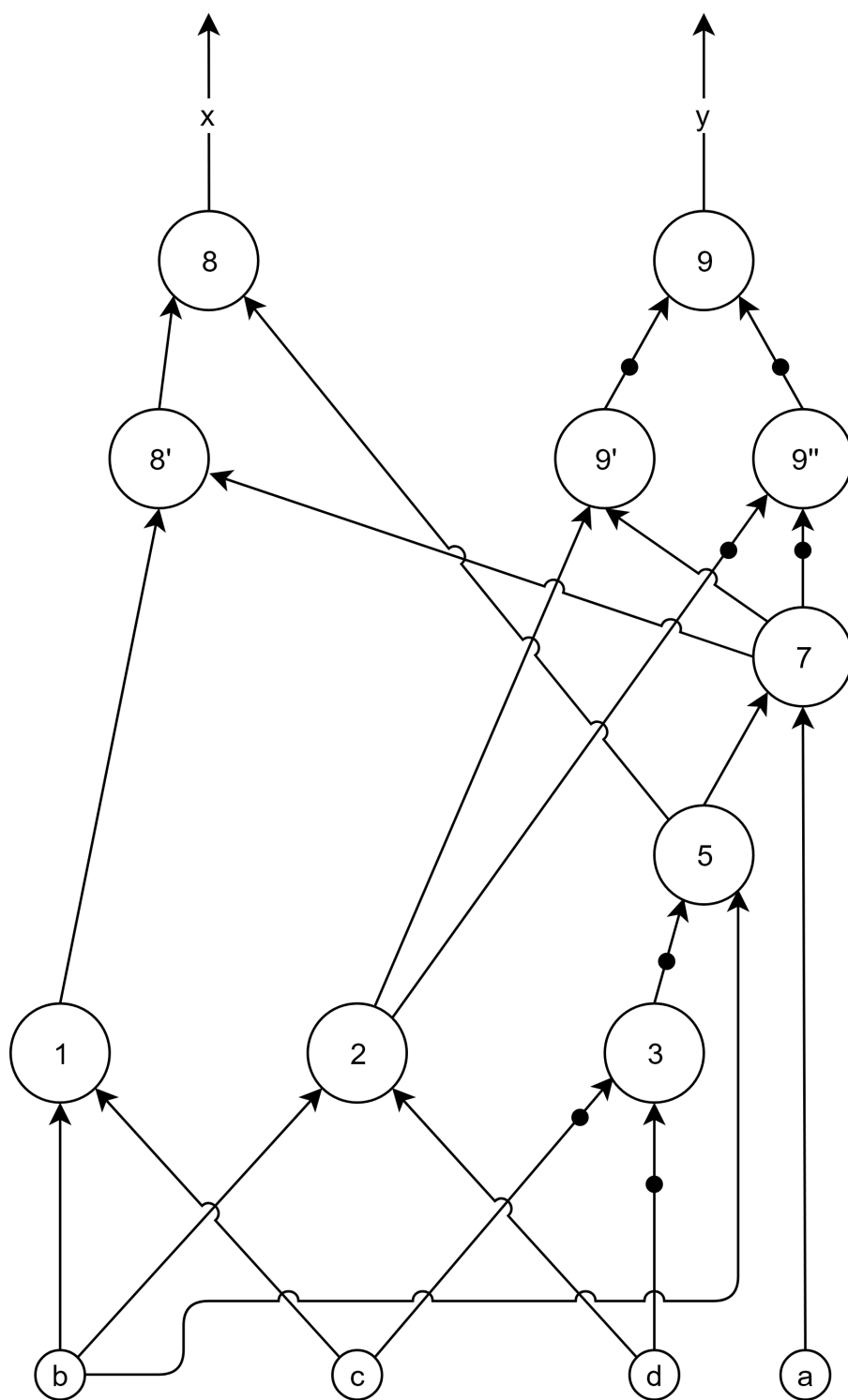

Obrázek 2: Optimalizovaný AIG graf

3. úkol

Pokud by se zaměnilo pořadí uzlů, tedy nahrazení uzlu 7 uzlem 6 bylo by nutné stále zachovat i uzel 4 na kterém je uzel 6 závislý.

4. úkol

$$K = 4$$

$$C(a) = \{\{a\}\}$$

$$C(b) = \{\{b\}\}$$

$$C(c) = \{\{c\}\}$$

$$C(d) = \{\{d\}\}$$

$$C(1) = \{\{1\}, \{b, c\}\}$$

$$C(2) = \{\{2\}, \{b, d\}\}$$

$$C(3) = \{\{3\}, \{c, d\}\}$$

$$C(5) = \{\{5\}, \{b, 3\}, \{b, c, d\}\}$$

$$C(7) = \{\{7\}, \{a, 5\}, \{a, b, 3\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$C(8') = \{\{8'\}, \{1, 7\}, \{b, c, 7\}, \{a, 1, 5\}, \{a, b, c, 5\}, \{a, b, 1, 3\}, \{a, b, c, 3\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$C(8) = \{\{8\}, \{5, 8'\}, \{1, 5, 7\}, \{b, c, 5, 7\}, \{a, 1, 5\}, \{a, b, c, 5\}, \{b, 3, 8'\}, \{b, 1, 3, 7\}, \{b, c, 3, 7\}, \{a, b, 1, 3\}, \{a, b, c, 3\}, \{b, c, d, 8'\}, \{b, c, d, 7\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$C(9') = \{\{9'\}, \{2, 7\}, \{a, 2, 5\}, \{a, b, 2, 3\}, \{b, d, 7\}, \{a, b, d, 5\}, \{a, b, d, 3\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$C(9'') = \{\{9''\}, \{2, 7\}, \{a, 2, 5\}, \{a, b, 2, 3\}, \{b, d, 7\}, \{a, b, d, 5\}, \{a, b, d, 3\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$C(9) = \{\{9\}, \{9', 9''\}, \{2, 7\}, \{a, 2, 5\}, \{a, b, 2, 3\}, \{b, d, 7\}, \{a, b, d, 5\}, \{a, b, d, 3\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$M_0 = \emptyset, F_0 = \{8, 9\}$$

$$M_1 = \{8\}, F_1 = \{9\}$$

$$M_2 = \{8, 9\}, F_2 = \emptyset$$

5. úkol

$$a(a) = 0, r(a) = 2$$

$$a(b) = 0, r(b) = 2$$

$$a(c) = 0, r(c) = 2$$

$$a(d) = 0, r(d) = 2$$

$$a(1) = 1, r(1) = \infty$$

$$a(2) = 1, r(2) = \infty$$

$$a(3) = 1, r(3) = \infty$$

$$a(5) = 1, r(5) = \infty$$

$$a(7) = 1, r(7) = \infty$$

$$a(8') = 2, r(8') = \infty$$


$$a(8) = 2, r(8) = 3$$

$$a(9') = 2, r(9') = \infty$$

$$a(9'') = 2, r(9'') = \infty$$

$$a(9) = 3, r(9) = 3$$

6. úkol

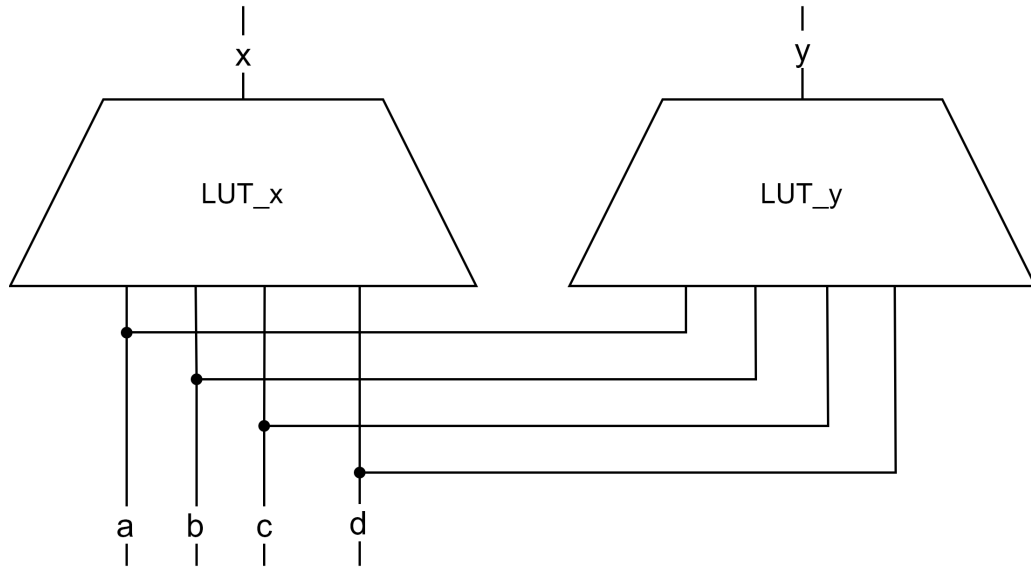

Obrázek 3: Schéma realizace

S	a	b	c	d	$F_x(a, b, c, d)$	$F_y(a, b, c, d)$
1	1	1	1	1	1	0
2	1	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	0	0
4	1	1	0	0	0	0
5	1	0	1	1	0	0
6	1	0	1	0	0	0
7	1	0	0	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0
9	0	1	1	1	0	1
10	0	1	1	0	0	0
11	0	1	0	1	0	1
12	0	1	0	0	0	0
13	0	0	1	1	0	0
14	0	0	1	0	0	0
15	0	0	0	1	0	0
16	0	0	0	0	0	0

Tabulka 1: Funkce x a y realizované pomocí LUT_x a LUT_y

$$f_x = a \wedge b \wedge c$$

$$f_y = b \wedge ((a' \wedge d) \vee (a \wedge c \wedge d'))$$